

# ПРВИ ДЕО ИСПИТА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

1. септембар 2002.


1

Напомене. Испит траје 120 минута. Није дозвољено напуштање сале 60 минута од почетка испита. Дозвољена је употреба искључиво писальке и овог листа папира. Коначне одговоре и тражена извођења уписати у одговарајуће кућице, уцртати у дијаграме или заокружити понуђене одговоре. Користити се белимама и полеђином листа за концепт. Јасно назначити редни број питања на које се одговор или концепт односе. Попунити податке о кандидату у следећој таблици.

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ			Код
Група са предавања	Индекс година/брой	Презиме и име	
П1 П3 П2 ЕГ	/		
ПИТАЊА			ЗАДАЦИ
1	2	3	4
5	6	7	8
8	9	9	10
10	1	2	3
			4


1. Написати потпуни систем једначина за електростатичко поље у линеарној хомогеној средини.

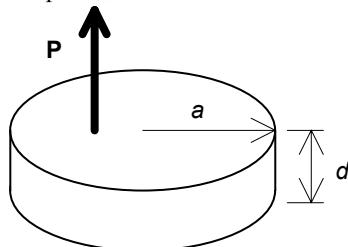2. Усамљени диселектрични диск, полупречника  $a$  и дебљине  $d$  ( $d \ll a$ ), хомогено је поларизован, као на слици. Вектор поларизације,  $\mathbf{P}$ , нормалан је на базисе. Колики је напон између доње и горње површи диска?



$U =$

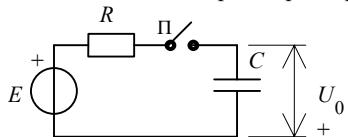3. Идеални напонски генератор константне емс  $E$ , отпорник отпорности  $R$ , прекидач  $\Pi$  и оптерећени кондензатор капацитивности  $C$  и напона  $U_0 = E$  везани су у коло као на слици. Прекидач се затвара у тренутку  $t = 0$ . (а) Колики је рад генератора у интервалу  $0 < t < +\infty$ ? (б) Колики се део тога рада претвори у топлоту у отпорнику?



(а)  $A_E =$

$$(б) \frac{A_J}{A_E} =$$


4. (а) Написати упрощени израз за Био-Саваров закон када су струјна контура и тачка у којој се рачуна индукција копланарни. (б) Полазећи од тога израза, извести израз за магнетску индукцију у центру квадратне контуре странице  $a$ . Контура се налази у вакууму. Јасно скицирати референтне смерове струје и индукције.

(а)

(б)

5. Написати математички исказ Фарадејевог закона у облику у коме су раздвојене електромоторне сile статичке и динамичке индукције.

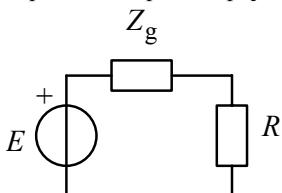
6. Простопериодичан генератор, ефективне вредности емс  $E$ , кружне учестаности  $\omega$  и комплексне импедансе  $Z_g = R_g + jX_g$ , и резистивни пријемник везани су у просто коло као на слици. **Извести** израз за отпорност пријемника ( $R$ ) при којој је активна снага пријемника максимална.




$Z_g$	
$E$	
$R$	

7. За коло чији је граф приказан на слици, уцртати (a) систем елементарних контура (окаца) и (б) једно стабло и одговарајући систем независних контура.


(a)

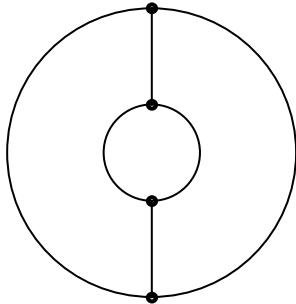

(б)

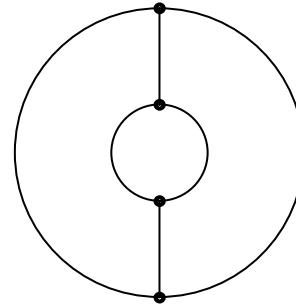


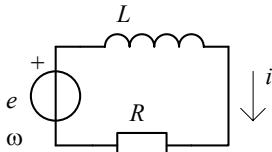8. За коло простопериодичне струје са слике познато је:  $I = 0,1 \text{ A}$ ,  $\omega = 10^6 \text{ s}^{-1}$ ,  $L = 1 \text{ mH}$  и  $R = 1 \text{ k}\Omega$ . Израчунати тренутну електромоторну силу генератора када је јачина струје у колу минимална.




$e =$	V
-------	---

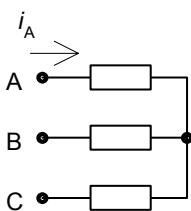9. Симетрични трофазни пријемник, приказан на слици, прикључен је на симетрични, **инверзни** трофазни систем напона. При томе је  $u_{BC} = 200 \sin \omega t \text{ V}$  и  $i_A = 100 \sin \omega t \text{ A}$ . Колика је (а) активна, (б) реактивна и (в) комплексна привидна снага трофазнога пријемника?




(a) $P =$	(б) $Q =$
(в) $S =$	

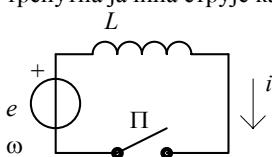10. У колу приказаном на слици је  $e(t) = E\sqrt{2} \cos(\omega t + \theta)$ , где је  $E = 10 \text{ V}$ ,  $\omega = 1000 \text{ s}^{-1}$  и  $\theta = \pi/2$ , и  $L = 10 \text{ mH}$ . Прекидач  $\Pi$  се затвара у тренутку  $t = 0$ . Колика је минимална, а колика максимална тренутна јачина струје калема за  $t > 0$ ?



$i_{\min} =$	A
<hr/>	
$i_{\max} =$	A


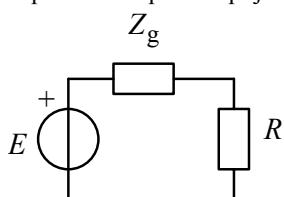
6. Простопериодичан генератор, ефективне вредности емс  $E$ , кружне учестаности  $\omega$  и комплексне импедансе  $Z_g = R_g + jX_g$ , и резистивни пријемник везани су у просто коло као на слици. **Извести** израз за отпорност пријемника ( $R$ ) при којој је активна снага пријемника максимална.




--

7. За коло чији је граф приказан на слици, упрати (a) систем елементарних контура (окаца) и (б) једно стабло и одговарајући систем независних контура.

(a) (б)

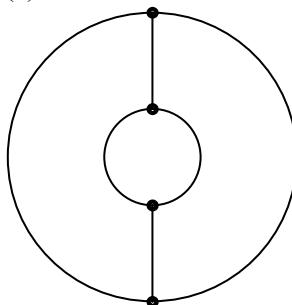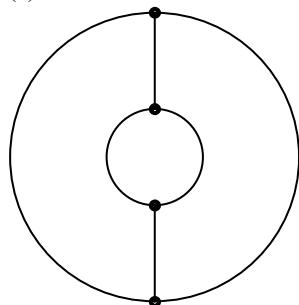


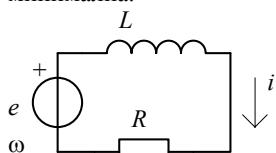8. За коло простопериодичне струје са слике познато је:  $I = 0,2 \text{ A}$ ,  $\omega = 10^6 \text{ s}^{-1}$ ,  $L = 1 \text{ mH}$  и  $R = 1 \text{ k}\Omega$ . Израчунати тренутну електромоторну силу генератора када је јачина струје у колу минимална.




$e =$	V
-------	---

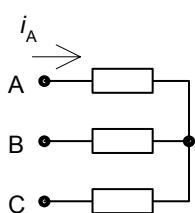9. Симетрични трофазни пријемник, приказан на слици, прикључен је на симетрични, **инверзни** трофазни систем напона. При томе је  $u_{BC} = 200 \sin \omega t \text{ V}$  и  $i_A = 200 \sin \omega t \text{ A}$ . Колика је (а) активна, (б) реактивна и (в) комплексна привидна снага трофазнога пријемника?



(a) $P =$	(б) $Q =$
(в) $S =$	

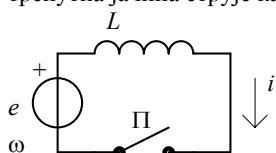10. У колу приказаном на слици је  $e(t) = E\sqrt{2} \cos(\omega t + \theta)$ , где је  $E = 20 \text{ V}$ ,  $\omega = 1000 \text{ s}^{-1}$  и  $\theta = \pi/2$ , и  $L = 10 \text{ mH}$ . Прекидач П се затвара у тренутку  $t = 0$ . Колика је минимална, а колика максимална тренутна јачина струје када  $t > 0$ ?



$i_{\min} =$	A
<hr/>	
$i_{\max} =$	A

# ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА СА ПРВОГ ДЕЛА ИСПИТА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ОДРЖАНОГ 1. СЕПТЕМБРА 2002. ГОДИНЕ

1.  $\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ ,  $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_v \rho dv$ .

2. Површинске густине везаног наелектрисања на горњој и доњој електроди су  $\sigma_{p1} = -\sigma_{p2} = P$ , респективно. Та наелектрисања стварају електрично поље  $\mathbf{E} = -\frac{\mathbf{P}}{\epsilon_0}$ , па је тражени напон  $U = U_{21} = -\frac{Pd}{\epsilon_0}$ .



3. Електрична енергија кондензатора је иста пре и после затварања прекидача. Проток кроз генератор по затварању прекидача је  $q = 2CE$  (у односу на референтни смер који се поклапа са референтним смером емс), па је рад генератора  $A_E = 2CE^2$ . Из закона одржавања рада и енергије је  $A_E = A_J + \Delta W_C$ , одакле је  $A_J / A_E = 1$ .

4. (а)  $B = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_C \frac{Id\theta}{r}$ ; (б)  $B = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a}$ ; смерови везани правилом десне завојнице.

5.  $\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\int_S \frac{d\mathbf{B}}{dt} \cdot d\mathbf{S} + \oint_C (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$

6. Ефективна вредност струје у колу је  $I = \frac{E}{\sqrt{(R_g + R)^2 + X_g^2}}$ . Активна снага пријемника је  $P = RI^2 = \frac{RE^2}{(R_g + R)^2 + X_g^2}$  и има максимум када је  $R = \sqrt{R_g^2 + X_g^2}$ .

7. (а) (б)

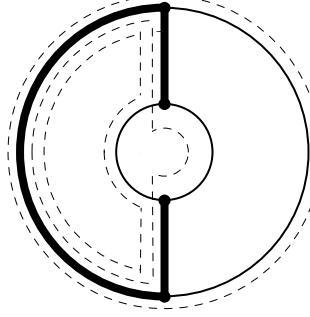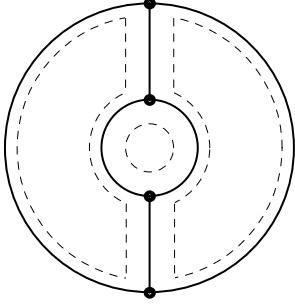

8. Ефективна вредност емс је  $E = \sqrt{2} \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} I = 100\sqrt{2}$  V ( $200\sqrt{2}$  V за другу групу), а фазна разлика између емс и струје је  $\phi = \arctg \frac{\omega L}{R} = \frac{\pi}{4}$ . Када струја има минимум, тада је емс  $e = -100\sqrt{2}$  V ( $-200\sqrt{2}$  V за другу групу).

9.  $P = 0$ ,  $Q = -10\sqrt{3}$  kVAr ( $-20\sqrt{3}$  kVAr за другу групу),  $S = -j10\sqrt{3}$  kVA ( $-j20\sqrt{3}$  kVA за другу групу).

10.  $i_{min} = -2\sqrt{2}$  A ( $-4\sqrt{2}$  A за другу групу),  $i_{max} = 0$ .