

# ДРУГИ ДЕО ИСПИТА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

27. фебруар 2003.


Напомене. Испит траје 4 сата. Није дозвољено напуштање сале 60 минута од почетка испита. Сваки задатак носи по 25 поена.

1. За коло сталне једносмерне струје приказано на слици 1 је познато:  $E_1 = 24 \text{ V}$ ,  $E_2 = 32 \text{ V}$ ,  $I_g = 20 \text{ mA}$ ,  $R_1 = 300 \Omega$ ,  $R_3 = 120 \Omega$ ,  $R_4 = 300 \Omega$ ,  $R_5 = 200 \Omega$ ,  $C_1 = 0,5 \mu\text{F}$ ,  $C_2 = 1 \mu\text{F}$  и оптерећености кондензатора при отвореном прекидачу K:  $Q_{10} = 16 \mu\text{C}$  и  $Q_{20} = 4 \mu\text{C}$ . Одредити отпорност  $R_2$  тако да при затвореном прекидачу K напон кондензатора капацитивности  $C_2$  буде  $U_{C2} = 2 \text{ V}$ .


2. На танком торусу од феромагнетског материјала по целој дужини су равномерно и густо, један преко другога, намотана два намотаја. Примарни намотај има  $N_1 = 200$  завојака, а секундарни  $N_2 = 300$  завојака. Отпорност примарног намотаја је  $R_1 = 10 \Omega$ , а секундарног кола  $R_2 = 1 \Omega$ . У примарном колу се налазе струјни генератор сталне струје  $I_g = 0,6 \text{ A}$  и отпорник отпорности  $R = 5 \Omega$ , као на слици 2. Прекидач K је отворен. Површина попречног пресека језгра је  $S = 2 \text{ cm}^2$ , а дужина средње линије  $b = 20 \text{ cm}$ . Према кривој магнетисања материјала језгра је направљена ова таблица:

$B [\text{T}]$	0,6	0,75	0,86	1,03	1,16
$H [\text{A/m}]$	200	300	400	600	900


Одредити количину електричитета,  $q$ , протеклу кроз балистички галванометар (BG) после затварања прекидача K.

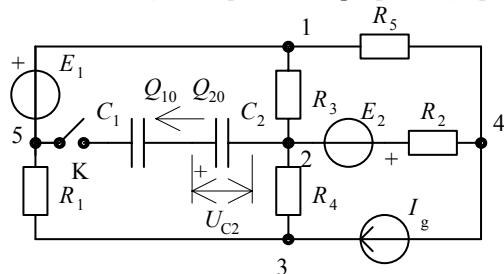


Слика 1.

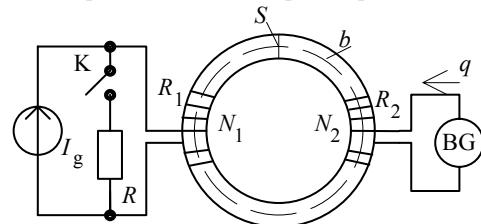

Слика 2.

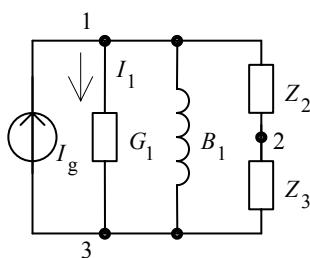

Слика 3.

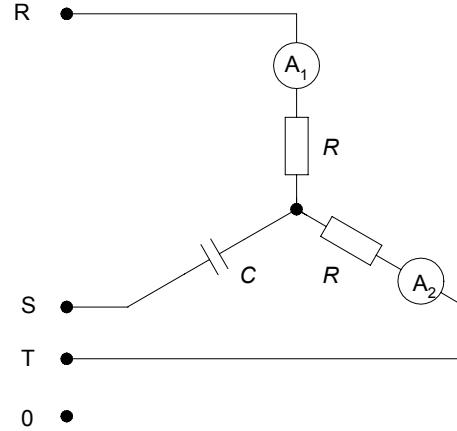

Слика 4.


3. У колу простопериодичне струје са слике 3 је познато:  $G_1 = 20 \text{ mS}$ ,  $B_1 = -50 \text{ mS}$ ,  $Z_3 = (6 - j8) \Omega$  и  $I_1 = (-120 + j160) \text{ mA}$ . Привидна снага струјног генератора је  $S = 10 \text{ VA}$ , а његова активна снага је три пута већа од активне снаге пријемника кондуктансе  $G_1$ . Струја  $i_{21}$  фазно предњачи напону  $u_{13}$ . Одредити (a) комплексну импедансу  $Z_2$  другог пријемника, (б) комплексну струју  $I_g$  струјног генератора и (в) фактор снаге генератора,  $k$ .

4. Линијски напони трофазног кола са слике 4 образују симетричан систем. Између карактеристика пријемника и кружне учестаности генератора постоји веза  $\omega RC = 1$ . Амперметри су идеални. Показивање амперметра  $A_1$  је веће од показивања амперметра  $A_2$ . Одредити редослед фаза R, S, T.


# РЕЗУЛТАТИ ЗАДАТКА СА ДРУГОГ ДЕЛА ИСПИТА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ОДРЖАНОГ 27. ФЕБРУАРА 2003. ГОДИНЕ

1. По затварању прекидача, проток кроз грану са кондензаторима је  $q = -6 \mu\text{C}$ , коначне оптерећености кондензатора су  $Q_1 = 10 \mu\text{C}$  и  $Q_2 = -2 \mu\text{C}$ , па је  $U_{25} = 18 \text{ V}$ . Из  $I_{23} + I_g = I_{35}$  и  $U_{25} = R_2 I_{23} + R_1 I_{35}$  следи  $I_{23} = 20 \text{ mA}$  и  $I_{35} = 40 \text{ mA}$ . Из  $U_{25} = E_1 - R_3 I_{12}$  добија се  $I_{12} = 50 \text{ mA}$ . Из првог Кирхововог закона се добија  $I_{24} = 30 \text{ mA}$  и  $I_{41} = 10 \text{ mA}$ . Из  $U_{42} = R_1 I_{12} + R_3 I_{41} = E_2 - R_2 I_{24} = 8 \text{ V}$  добија се  $R_2 = 800 \Omega$ .

2. Према референтним смеровима са слике 2, када је прекидач отворен,  $I_1 = I_g = 0,6 \text{ A}$ ,  $H = N_1 I_1 / b = 600 \text{ A/m}$  и  $B = 1,03 \text{ T}$ . Када је прекидач заотворен,  $I'_1 = I_g \frac{R}{R + R_1} = 0,2 \text{ A}$ ,  $H' = N_1 I'_1 / b = 200 \text{ A/m}$  и  $B' = 0,6 \text{ T}$ . Тражени проток је  $q = -\Delta\Phi / R_2 = -(B' - B)N_2 S / R_2 = 25,8 \text{ mC}$ .

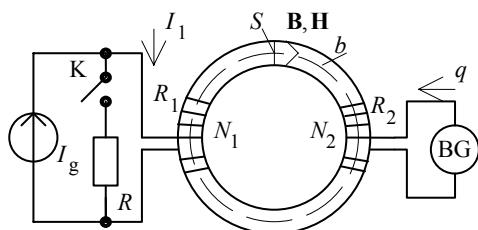

Слика 2.

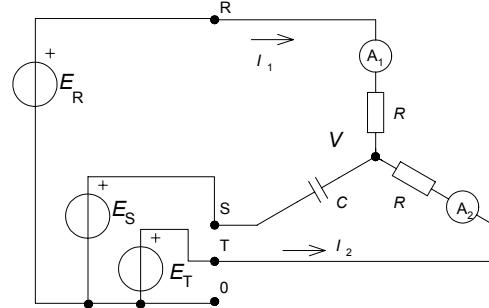

Слика 4.

3. Активна снага пријемника кондуктансе  $G_1$  је  $P_{G1} = I^2 / G_1 = 2 \text{ W}$ , активна снага струјног генератора је  $P = 3P_{G1} = 6 \text{ W}$ , а еквивалентна кондуктанса редне везе пријемника  $Z_2$  и  $Z_3$  је  $G_{23} = 2G_1 = 40 \text{ mS}$ . Комплексни напон генератора је  $\underline{U}_{13} = \underline{I}_1 / G = (-6 + j8) \text{ V}$ , а његова ефективна вредност је  $U_{13} = 10 \text{ V}$ . Реактивна снага генератора је  $Q = \pm\sqrt{S^2 - P^2} = \pm 8 \text{ VAr}$ . Реактивна снага пријемника сусцептансе  $B_1$  је  $Q_{B1} = -B_1 U^2 = 5 \text{ VAr}$ . Реактивна снага редне везе пријемника  $Z_2$  и  $Z_3$  је  $Q_{23} = Q - Q_1$  и за њу постоје два решења:  $Q_{23}' = 3 \text{ VAr}$  и  $Q_{23}'' = -13 \text{ VAr}$ . Према услову задатка, редна веза пријемника  $Z_2$  и  $Z_3$  је претежно индуктивна, па у обзир долази само прво решење. Одавде је еквивалентна сусцептанса редне везе пријемника  $Z_2$  и  $Z_3$ ,  $B_{23} = -Q_{23}'' / U^2 = -30 \text{ mS}$ . Еквивалентна импеданса ове редне везе је  $\underline{Z}_{23} = 1 / (G_{23} + jB_{23}) = (16 + j12) \Omega$ . Комплексна импеданса другог пријемника је  $\underline{Z}_2 = \underline{Z}_{23} - \underline{Z}_3 = (10 + j20) \Omega$ . Струја струјног генератора је  $\underline{I}_g = (G_1 + G_{23} + j(B_1 + B_{23}))\underline{U} = (0,28 + j0,96) \text{ A}$ , а фактор снаге  $k = P / S = 0,6$ .

4. Узмимо да је генератор везан у звезду (слика 4). Електромоторие сile фаза генератора су  $\underline{E}_R = E$  (усвајамо да је почетна фаза нула),  $\underline{E}_S = E\underline{\alpha}$  и  $\underline{E}_T = E\underline{\alpha}^2$ , где је  $\underline{\alpha} = \exp(-j\frac{2\pi}{3})$  ако је систем директан, а  $\underline{\alpha} = \exp(j\frac{2\pi}{3})$  ако је систем инверзан. Потенцијал звездишта се може добити методом потенцијала чвррова. За директни систем потенцијал је

$$\underline{V} = \frac{\frac{\underline{E}_R}{R} + \frac{\underline{E}_S}{-jR} + \frac{\underline{E}_T}{R}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{-jR} + \frac{1}{R}} = (0,6196 - j0,1268)E \quad \text{jер је } \frac{1}{j\omega C} = -jR, \quad \text{док је за инверзни систем } \underline{V} = (-0,4196 - j0,4732)E.$$

За директни систем струје амперметара су  $I_1 = \left| \frac{\underline{E}_R - \underline{V}}{R} \right| = 0,401 \frac{E}{R}$  и  $I_2 = \left| \frac{\underline{E}_T - \underline{V}}{R} \right| = 1,496 \frac{E}{R}$ . За инверзни систем је

$$I_1 = 1,496 \frac{E}{R} \text{ и } I_2 = 0,401 \frac{E}{R}.$$

Према услову задатка, систем је инверзан.