

ПРВИ ДЕО ИСПИТА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

28. јун 2003.

1


Напомене. Испит траје 120 минута. Није дозвољено напуштање сале 90 минута од почетка испита. Дозвољена је употреба искључиво писальке и овог листа папира. Коначне одговоре и тражена извођења уписати у одговарајуће кућице, уцртати у дијаграме или заокружити понуђене одговоре. Користити се белимама и полеђином листа за концепт. Јасно назначити редни број питања на које се одговор или концепт односе. Попунити податке о кандидату у следећој таблици. Свако питање носи по 10 поена.

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ			Колоквијум I	Укупно питања	Код											
Група са предавања	Индекс година/брож	Презиме и име	Колоквијум II	Укупно задаци												
П1 П2 П3 ЕГ	/															
ПИТАЊА			ЗАДАЦИ	ОЦЕНА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	*		

1. Наелектрисање константне густине ρ расподељено је у вакууму по запремини веома дугачког цилиндра полуупречника a . Одредити **вектор** јачине електричног поља у тачки на одстојању $r = 2a$ од осе цилиндра.

$$\mathbf{E} =$$

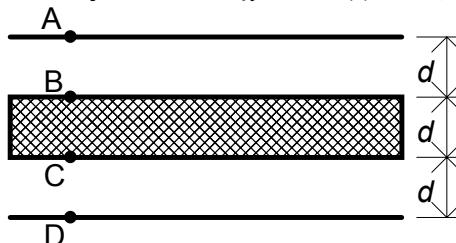2. Између електрода плочастог вакуумског кондензатора убачена је дебела ненаелектрисана метална плоча, као на слици. Електроде кондензатора су прикључене на стални напон $U_{AD} = U$. Колики је напон између тачака (a) A и B, односно (b) B и C?




(a) $U_{AB} =$

(b) $U_{BC} =$

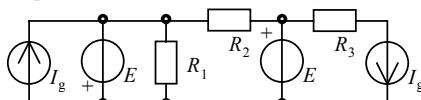3. У колу једносмерне струје приказаном на слици је $E = 1 \text{ kV}$, $I_g = 1 \text{ A}$ и $R_1 = R_2 = R_3 = 1 \text{ k}\Omega$.

Израчунати снагу Цулових губитака у отпорнику R_2 .




$$P_{R_2} = \text{ kW}$$

4. Отпорности два отпорника су $R_1 = 10 \Omega$ и $R_2 = 20 \Omega$, а максималне дозвољене снаге су им једнаке, $P_{\max} = 1 \text{ kW}$. Колика је максимална дозвољена снага редне везе та два отпорника?

$$P_{\max r} = \text{ kW}$$

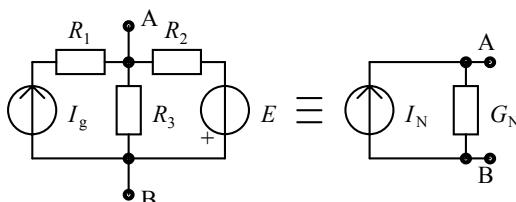5. Израчунати параметре Нортоновог генератора за прикључке A и B мреже сталне струје приказане на слици ако је $E = 1 \text{ V}$, $I_g = 1 \text{ mA}$, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 500 \Omega$ и $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$.




$$I_N = \text{ mA}$$

$$G_N = \text{ mS}$$


1

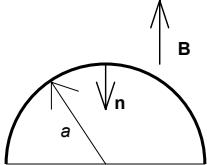6. Отворена површи у облику полусфере полупречника a налази се у хомогеном магнетском пољу индукције \mathbf{B} , паралелне оси површи, као на слици. Колики је магнетски флујус кроз ту површи?



$$\Phi =$$

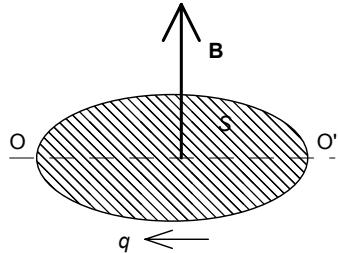7. Равна, галванички затворена контура, отпорности R , индуктивности L и површине S , мирује у сталном хомогеном магнетском пољу, индукције \mathbf{B} , нормалне на раван контуре, као што је приказано на слици. Колико наслектрисање протекне кроз контуру када се она окрене око осе O-O' за 90° ?




$$q =$$

8. Два пријемника, импеданси $Z_1 = 10 \Omega$ и $Z_2 = 30 \Omega$, везана су на ред. Реактанса првог пријемника је $X_1 = 8\Omega$, а фактор снаге другог пријемника је $k_2 = 0,8$. У односу на усклађене референтне смерове, струја редне везе предњачи напону. Колика је еквивалентна комплексна импеданса редне везе?


$$Z_e = \Omega$$

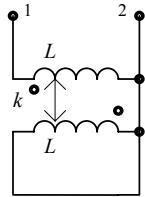9. За мрежу приказану на слици је $L = 100 \text{ mH}$, $k = 0,5$ и $\omega = 1000 \text{ s}^{-1}$. Колика је еквивалентна индуктивност између прикључака 1 и 2?



$$L_e = \text{mH}$$

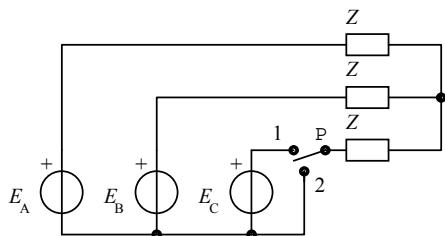10. Симетричан трофазни генератор и симетричан трофазни пријемник везани су у коло као на слици. Када је преклопник Π у положају 1, комплексна привидна снага пријемника је $\underline{S}_1 = (72 + j36) \text{ kVA}$. Колика је та снага када се преклопник пребаши у положај 2?



$$\underline{S}_2 = \text{kVA}$$

ПРВИ ДЕО ИСПИТА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

28. јун 2003.

2


Напомене. Испит траје 120 минута. Није дозвољено напуштање сале 90 минута од почетка испита. Дозвољена је употреба искључиво писальке и овог листа папира. Коначне одговоре и тражена извођења уписати у одговарајуће кућице, уцртати у дијаграме или заокружити понуђене одговоре. Користити се белимама и полеђином листа за концепт. Јасно назначити редни број питања на које се одговор или концепт односе. Попунити податке о кандидату у следећој таблици. Свако питање носи по 10 поена.

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ												Колоквијум I	Укупно питања	Код	
Група са предавања		Индекс година/број		Презиме и име											
П1 П2 П3 ЕГ		/									Колоквијум II	Укупно задаци			
ПИТАЊА												Лабораторија	ОЦЕНА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	*	

1. Наелектрисање константне густине ρ расподељено је у вакууму по запремини веома дугачког цилиндра полуупречника a . Одредити **вектор** јачине електричног поља у тачки на одстојању $r = 2a$ од осе цилиндра.

$$\mathbf{E} =$$

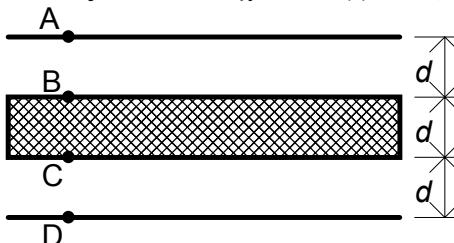2. Између електрода плочастог вакуумског кондензатора убачена је дебела ненаелектрисана метална плоча, као на слици. Електроде кондензатора су прикључене на стални напон $U_{AD} = U$. Колики је напон између тачака (a) A и B, односно (b) B и C?




(a) $U_{AB} =$

(b) $U_{BC} =$

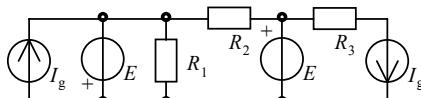3. У колу једносмерне струје приказаном на слици је $E = 1 \text{ kV}$, $I_g = 1 \text{ A}$ и $R_1 = R_2 = R_3 = 2 \text{ k}\Omega$.

Израчунати снагу Цулових губитака у отпорнику R_2 .




$P_{R_2} =$ kW

4. Отпорности два отпорника су $R_1 = 10 \Omega$ и $R_2 = 20 \Omega$, а максималне дозвољене снаге су им једнаке, $P_{\max} = 2 \text{ kW}$. Колика је максимална дозвољена снага редне везе та два отпорника?


$P_{\max \text{ r}} =$ kW

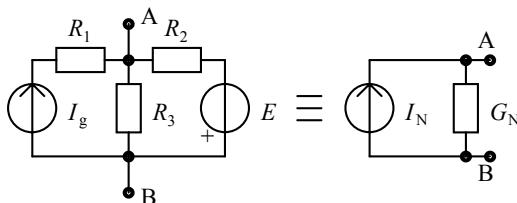5. Израчунати параметре Нортоновог генератора за прикључеке A и B прије стапаје приказане на слици ако је $E = 1 \text{ V}$, $I_g = 1 \text{ mA}$, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 500 \Omega$ и $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$.




$I_N =$	mA
$G_N =$	mS

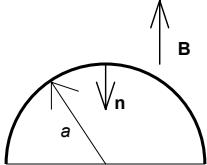6. Отворена површи у облику полусфере полупречника a налази се у хомогеном магнетском пољу индукције \mathbf{B} , паралелне оси површи, као на слици. Колики је магнетски флукс кроз ту површи?



$$\Phi =$$

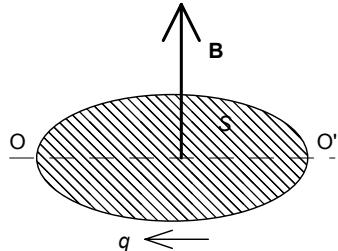7. Равна, галванички затворена контура, отпорности R , индуктивности L и површине S , мирује у сталном хомогеном магнетском пољу, индукције \mathbf{B} , нормалне на раван контуре, као што је приказано на слици. Колико наслектрисање протекне кроз контуру када се она окрене око осе O-O' за 90° ?




$$q =$$

8. Два пријемника, импеданси $Z_1 = 10 \Omega$ и $Z_2 = 30 \Omega$, везана су на ред. Реактанса првог пријемника је $X_1 = 8\Omega$, а фактор снаге другог пријемника је $k_2 = 0,8$. У односу на усклађене референтне смерове, струја редне везе предњачи напону. Колика је еквивалентна комплексна импеданса редне везе?


$$Z_e = \Omega$$

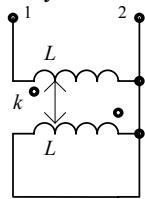9. За мрежу приказану на слици је $L = 200 \text{ mH}$, $k = 0,5$ и $\omega = 1000 \text{ s}^{-1}$. Колика је еквивалентна индуктивност између прикључака 1 и 2?



$$L_e = \text{mH}$$

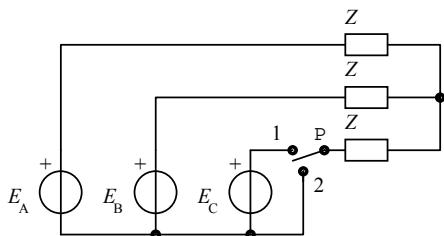10. Симетричан трофазни генератор и симетричан трофазни пријемник везани су у коло као на слици. Када је преклопник Π у положају 1, комплексна привидна снага пријемника је $\underline{S}_1 = (72 - j36) \text{ kVA}$. Колика је та снага када се преклопник пребаши у положај 2?



$$\underline{S}_2 = \text{kVA}$$

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА СА ПРВОГ ДЕЛА ИСПИТА ИЗ ОСНОВА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ОДРЖАНОГ 28. ЈУНА 2003. ГОДИНЕ

1. $\mathbf{E} = \frac{\rho a}{4\epsilon_0} \mathbf{r}_0$.
2. $U_{AB} = U/2$, $U_{BC} = 0$.
3. $P_{R2} = 4 \text{ kW}$ ($P_{R2} = 2 \text{ kW}$ за другу групу).
4. $P_{maxr} = 1,5 \text{ kW}$ ($P_{maxr} = 3 \text{ kW}$ за другу групу).
5. $I_N = -1 \text{ mA}$, $G_N = 2,5 \text{ mS}$.
6. $\Phi = -B\pi a^2$.
7. $q = -\frac{BS}{R}$.
8. $\underline{Z}_1 = (6 + j8) \Omega$, $\underline{Z}_2 = (24 \pm j18) \Omega$. У обзир долази само доњи знак, па је $\underline{Z}_e = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 = (30 - j10) \Omega$.
9. $L_e = L(1 - k^2) = 75 \text{ mH}$ ($L_e = 150 \text{ mH}$ за другу групу).
10. $\underline{S}_2 = (40 + j20) \text{kVA}$ ($\underline{S}_2 = (40 - j20) \text{ kVA}$ за другу групу).